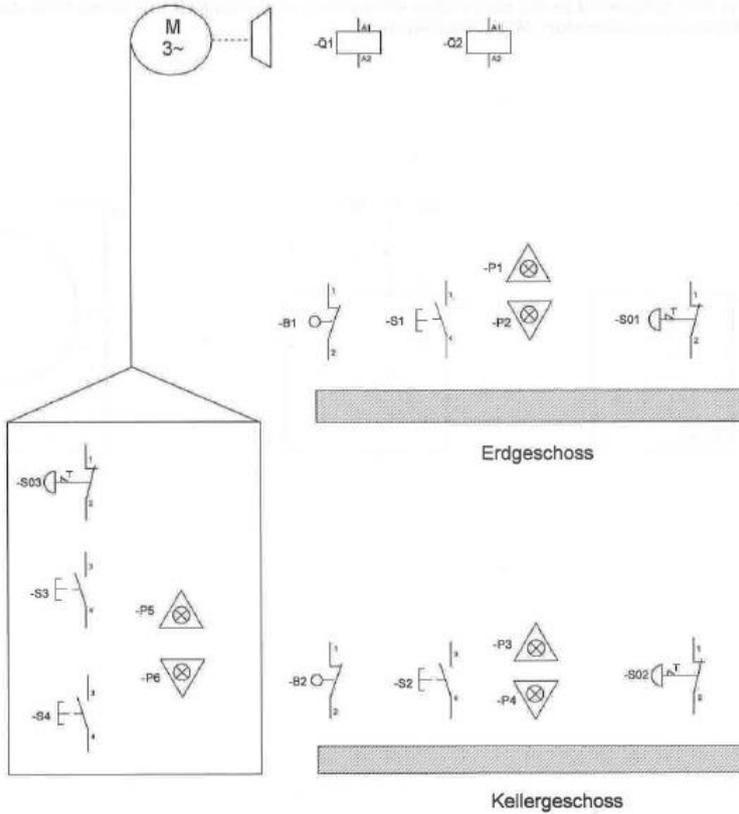


Blatt-Nr.: SO12_2	BKT Moers	Arbeitsblatt Caddy++ Schützsteuerung	Datum: _____
----------------------	-----------	--	-----------------

Das Seniorenheim verfügt über einen Lastenaufzug vom Erdgeschoss zum Kellergeschoss, der in beiden Etagen über die entsprechenden Ruftaster (-S1, -S2) gerufen werden kann. Die Zieletage wird durch die im Inneren des Aufzuges angebrachten Taster (-S3, -S4) ausgewählt. Die NOT-HALT-Funktion wird von den NOT-HALT-Schaltern -S01, -S02, und -S03 ausgelöst. Die Endschalter -B1 und -B2 stoppen die Fahrt des Aufzuges bei Erreichen der jeweiligen Etage. Das Motorschütz -Q1 steuert die Aufwärtsfahrt, -Q2 die Abwärtsfahrt. Die Signallampen -P1 bis -P6 zeigen jeweils die entsprechende Fahrtrichtung an.

Vervollständigen Sie den Steuerstromkreis in aufgelöster Darstellung auf der nächsten Seite!

Technologieschema



Vorgabe

