Blatt-Nr.: BKT Moers

WI12_2

Arbeitsblatt Caddy++


_addy++

Schützschaltung

An der Zufahrt zur Feuerwehrwache befindet sich ein Schiebetor, angetrieben durch einen Drehstrommotor (vergl. Leistungsschild). Der Übersichtsschaltplan des Schiebetores der Feuerwehrwache zeigt den prinzipiellen Aufbau der Wendeschützschaltung.


- Das Tor soll von zwei Stellen mittels Taststellen (Dreifachtaster) bedienbar sein.
- Für die beiden Betriebszustände (Auf / Zu) stehen zwei Lastschütze und zwei Überstromschutzrelais` zur Verfügung.
- Für die Wendeschützschaltung ist eine Taster- und eine Schütz-Verriegelung vorzusehen. In der jeweiligen Endposition des Schiebetores stehen zwei Endlagenschalter (B4+B5) als Öffner zur Verfügung. Zur Gefahrenabwehr ist die Anlage über einen Not-Halt-Schalter gesichert.
- Das Fahren des Tores (Auf u. Zu) wird durch eine Rundumleuchte (P1) angezeigt.
- Eine Störungsmeldeleuchte (P2) zeigt das Auslösen einer Überstromschutzeinrichtung (B1+B2) an.
- Beim Zufahren des Tores sorgt eine Prallschutzvorrichtung (B3) für das Stoppen des Tores beim Auftreffen auf ein Hindernis und eine Umkehrung der Fahrtrichtung (Auf).

<u>Hinweise</u> zu den beiden Dreifachtasterkombinationen für die Innen- und Außenbedienstellen:

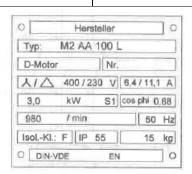Innen: S1 = Halt, S2= Zu, S3 = Auf Außen: S4 = Halt, S5= Zu, S6 = Auf 

Datum:

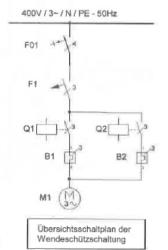Leistungsschild des Drehstromasychron-Motors, Wirkungsgrad beträgt 77 %



Vervollständigen Sie den Last- und Steuerstromkreis der Schützschaltung auf den Seiten 2 und 3! Berücksichtigen Sie die obigen Bedingungen und Maschinendaten bei der Realisierung!

Vorgaben

