

In der Küche der Kindertagesstätte ist ein Zwei-Kreis-Warmwasserspeicher installiert. Als Schaltungsunterlage liegt nur ein Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung vor.

Zeichnen Sie den Stromlaufplan mit Hilfe einer CAD-Anwendung in aufgelöster Darstellung!

